
 


toets 2000-6a

 Gegeven de volgende schakeling. De vertragingstijden (de tijd tussen het moment dat de ingangsspanning de halve voedingsspanning bereikt en het moment dat de uitgangsspanning de halve voedingsspanning bereikt) zijn als volgt: van A naar N: 1 nsec, van B of N naar Y: 3 nsec.



Vraag 1: Gegeven is dat $V_B = 3V$ en dat op $t = 0$ nsec V_A van 0V naar 3V gaat. Teken bij benadering het uitgangssignaal voor Y als functie van de tijd voor zowel een circuit simulator als een switch-level simulator met timing informatie.



Vraag 2: Leg aan de hand van de vormen van de uitgangssignalen uit waarom een switch-level simulator minder tijd nodig heeft voor een simulatie dan een circuit simulator.

(1) *Switch level is event driven: rekent alleen op momenten en plaatsen in het circuit wanneer en waar de logische toestand verandert. Ook is het onderliggende (transistor)model veel eenvoudiger*

Vraag 3: Kruis voor elk van de volgende situaties aan wat de meest geschikte simulator is.

(2)

	circuit	switch-level	gate-level	functional
simulatie van een VHDL beschrijving				✓
simulatie van een beschrijving van een volledig uit de layout ge-extraheerde 32 bits vermenigvuldiger		✓		
bepaling van de vertragingstijden voor een standaard cel	✓			

Vraag 4 Geef 2 manieren om er voor te zorgen dat bij de samenvoeging van de layout van een bit-sliced datapad, de ruimte benodigd voor de bedrading zo klein mogelijk gehouden kan worden.

(1) *feedthroughs toevoegen
 cellen allemaal even hoog maken*

Vraag 5 Waarom is het toepassen van de 2 bovenstaande manieren om de ruimte voor de bedrading te minimaliseren minder belangrijk bij moderne schakelingen ?

(1) *Er zijn tegenwoordig meer bedradingslagen => kun je over de plakken heen bedraden*