

Naam:

Studienummer:


## Elektronische Schakelingen

Toets 1, 27 April 2001, 10:45-11:45.

### Opgave 1.

 - A. In onderstaande versterkerschakeling heeft  $U_C$  een waarde van 6 volt. De collectorweerstand  $R_C$  wordt gelijk gekozen aan  $10\text{ k}\Omega$ . De transistor wordt zodanig ingesteld dat de instelspanning  $U_{CE}$  tussen collector en emitter de halve waarde van de voedingsspanning bedraagt. Hoe groot wordt de collector-instelstroom?

- A 60  $\mu\text{A}$
- B 300  $\mu\text{A}$
- C 600  $\mu\text{A}$
- D 1,2 mA



- B. Wat wordt, eveneens bij kamertemperatuur, de steilheid  $g_m$  van de transistor?

- A 100  $\mu\text{A/V}$
- B 12 mA/V
- C 83  $\Omega$
- D 10 k $\Omega$


- C. Als de stroomversterkingsfaktor  $\beta$  van de transistor 100 bedraagt, wat wordt dan de dynamische (differentiaal-) ingangsimpedantie (tussen basis en emitter) van de transistor?

- A 120  $\mu\Omega$
- B 12 m $\Omega$
- C 83  $\Omega$
- D 8,3 k $\Omega$

- D. De koppelcondensator  $C_k$  veroorzaakt in de spanningsoverdracht van de bron  $u_{be}$  naar de basis-emitter-aansluiting een laagfrequent kantelpunt. Wat moet de waarde van  $C_k$  worden als dit kantelpunt bij 100 Hz moet liggen? Veronderstel dat  $R_1$  en  $R_2$  veel groter zijn dan de bij de vorige opgave uitgerekenende ingangsimpedantie.
- A 190 nF  
 B 1,2  $\mu$ F  
 C 1,9 mF  
 D 12 mF
- E. Als  $u_{be}$  harmonisch (sinusvormig) is en een effectieve waarde van 10 mV bezit, hoe groot wordt dan de effectieve waarde van de collector-emitter signaalspanning  $u_{ce}$ ?
- A 83  $\mu$ V  
 B 10 mV  
 C 1,2 V  
 D 3 V
- F. Hoe groot is het DC-vermogen in  $R_C$ ?
- A 72  $\mu$ W  
 B 144  $\mu$ W  
 C 900  $\mu$ W  
 D 3,6 mW
- G. Hoe groot is het AC-vermogen in  $R_C$ ?
- A 72  $\mu$ W  
 B 144  $\mu$ W  
 C 900  $\mu$ W  
 D 3,6 mW
 
## Opgave 2.

Gegeven onderstaande schakeling, in een  $0.25 \mu$  CMOS technology zoals in de tweede editie van het boek. Tot aan  $t=0$  is de schakeling in rust, waarbij  $I_N=0$  en  $U_{IT}=V_{DD} = 2.5$  V. Op  $t=0$  zal het punt IN schakelen van 0 naar  $V_{DD}$ .  $C_L$  wordt gevormd door de gate-oxide capaciteiten van een NMOS en een PMOS transistor, beide van minimum afmetingen. Neem aan dat de getoonde layout de enige layout is. Gebruik de bijgevoegde Design Data tabellen behorende bij de tweede editie. Je mag zaken verwaarlozen als hun effect kleiner is dan 10%.



- A. Teken een doorsnede van schakeling langs de lijn a-b, geef duidelijk de materiaaltypen aan.
- B. Geef een transistor schema voor deze schakeling, waarin ook de bedrading opgenomen wordt. Je hoeft geen waarden in te vullen, maar je moet het schema wel annoteren met alle voor de vertraging belangrijke parameters van de schakeling.
- C. Geef voor elk van de volgende uitspraken aan of die waar is of niet waar en verklaar, waar mogelijk kwantitatief, je antwoord.
- I. 5 mm is een realistische waarde voor de lengte van een metaaldraad op een chip.
- Waar / niet waar                      Verklaring:

**II.** De weerstand van de bedrading geeft een te verwaarlozen bijdrage aan de vertraging in de schakeling.

Waar / niet waar

Verklaring:

**III.**  $C_L$  geeft een te verwaarlozen bijdrage aan de vertraging in de schakeling.

Waar / niet waar

Verklaring:

**IV.** De vertraging hangt af van de breedte van de metaaldraad.

Waar / niet waar

Verklaring:

D. Geef nu een equivalent RC schema met de benodigde waarden voor het berekenen van de vertraging.

E. Bereken voor bovenstaande schakeling de  $t_{50\%}$ , ofwel de tijd om UIT te ontladen tot 50% van  $V_{DD}$ .